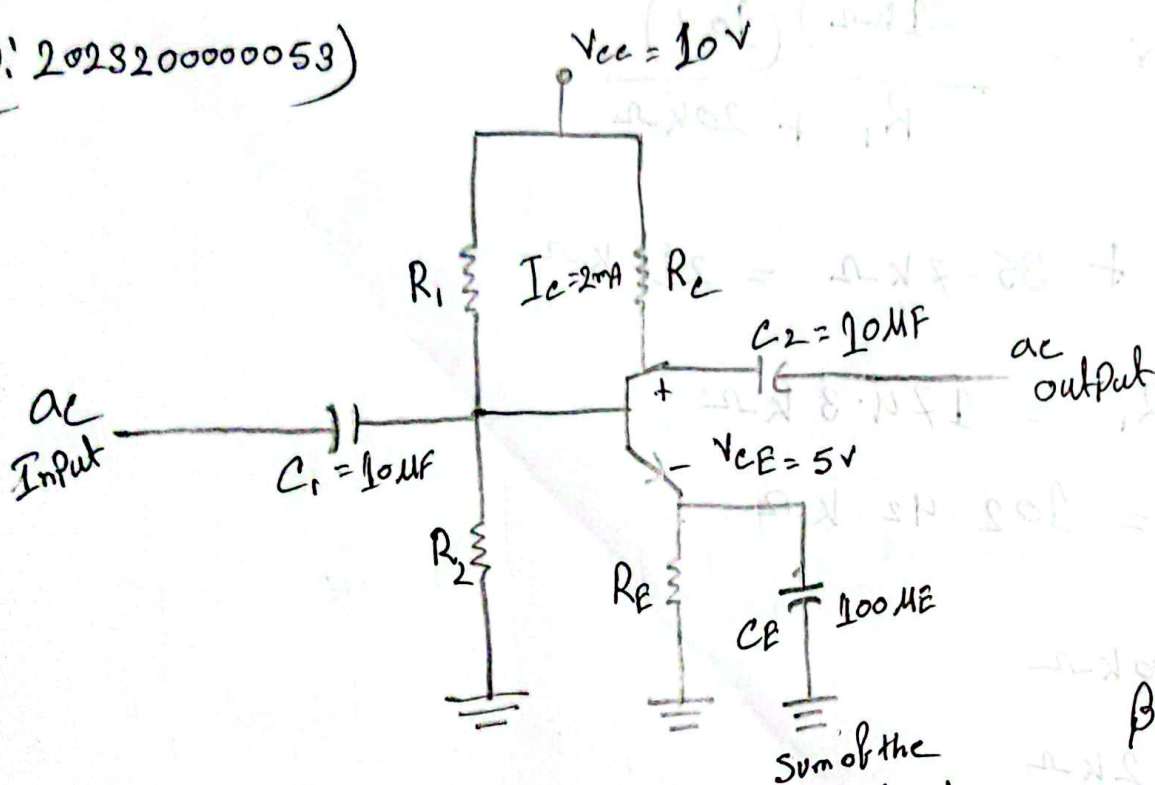


Problem-1

(ID: 2023200000053)



$$\beta = 420 \text{ min}$$

My student ID = 2023200000053, So, last digit $N = 0 + 5 + 3 = 8$
 So, the number is even and I need to solve BC547C
 From Google $I_c = 2 \text{ mA}$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$, $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $\beta = 420 (\text{min})$

Solⁿ:

$$V_E = \frac{1}{10} V_{CC} = \frac{1}{10} (10 \text{ V}) = 1 \text{ V}$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} \cong \frac{1 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 50 \Omega$$

$$R_C = \frac{V_{R_C}}{I_C} = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_E}{I_C} = \frac{10 - 5 - 1}{2 \text{ mA}} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0.7 \text{ V} + 1 \text{ V} = 1.7 \text{ V}$$

$$R_2 \leq \frac{1}{10} \beta R_E$$

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$R_2 \leq \frac{1}{10} (420) \times (0.5 \text{ k}\Omega) = 20 \text{ k}\Omega$$

$$V_B = 1.7 \text{ V} = \frac{(21 \text{ k}\Omega)(10 \text{ V})}{R_1 + 20 \text{ k}\Omega}$$

Or,

$$1.7 R_1 + 35.7 \text{ k}\Omega = 210 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Or, } 1.7 R_1 = 174.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 102.42 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore R_E = 500 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 102 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 20 \text{ k}\Omega$$

Problem - 2: $I_D = 0.53$

So Sum of the last digits = $0+5+3$
= 8, it's even

So, I've to design 9V relay module.

From the data sheet we get

$$I_{c sat} = 50mA$$

$$\Rightarrow I_{c sat} = \frac{V_{cc}}{R_c}$$

$$\Rightarrow 50 \times 10^{-3} = \frac{5}{R_c}$$

$$\Rightarrow R_c = \frac{5}{50 \times 10^{-3}}$$

$$\therefore R_c = 100 \Omega$$

$$\beta = 135$$

$$I_{c'} = \frac{I_{c sat}}{\beta} = \frac{50 \times 10^{-3}}{135}$$
$$= 370.37 \mu A$$

$$I_B > I_{c'}$$


Let,

$$I_B = 740.74 \mu A$$

$$I_B = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_B}$$

$$\Rightarrow 740.74 \times 10^{-6} = \frac{5 - 0.7}{R_B}$$

$$\therefore R_B = 5805 \Omega$$

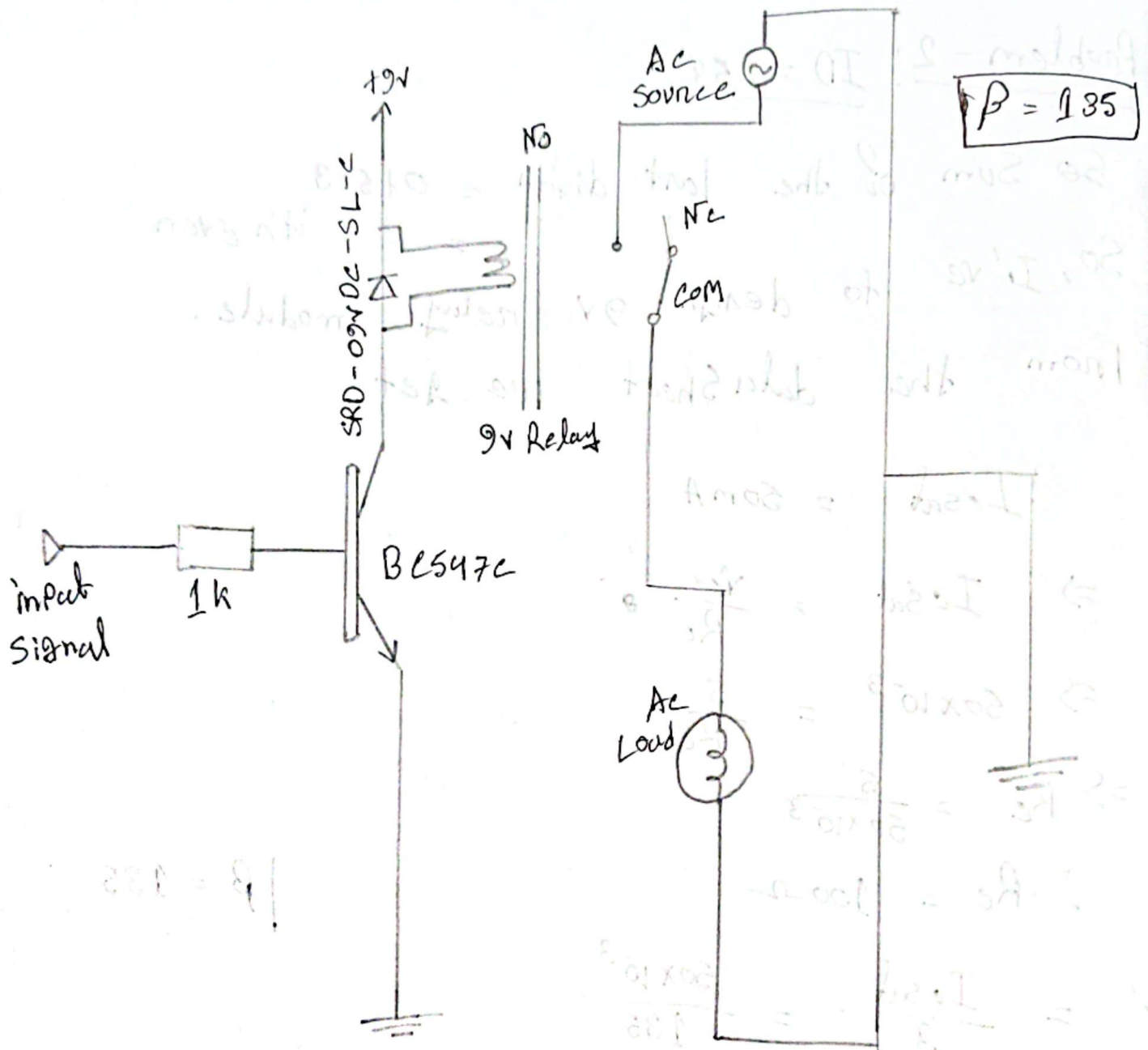

Note: Relay model number = SRD-09VDC-SL-C
 Resistor values: $R_B = 5805 \Omega$, $R_C = 100 \Omega$
 $V_{CC} = 5V$

PIN names:

- (i) Signal
- (ii) Ground
- (iii) V_{CC}